
Detector de Sal e Açúcar


Utilizando Voltametria Cíclica

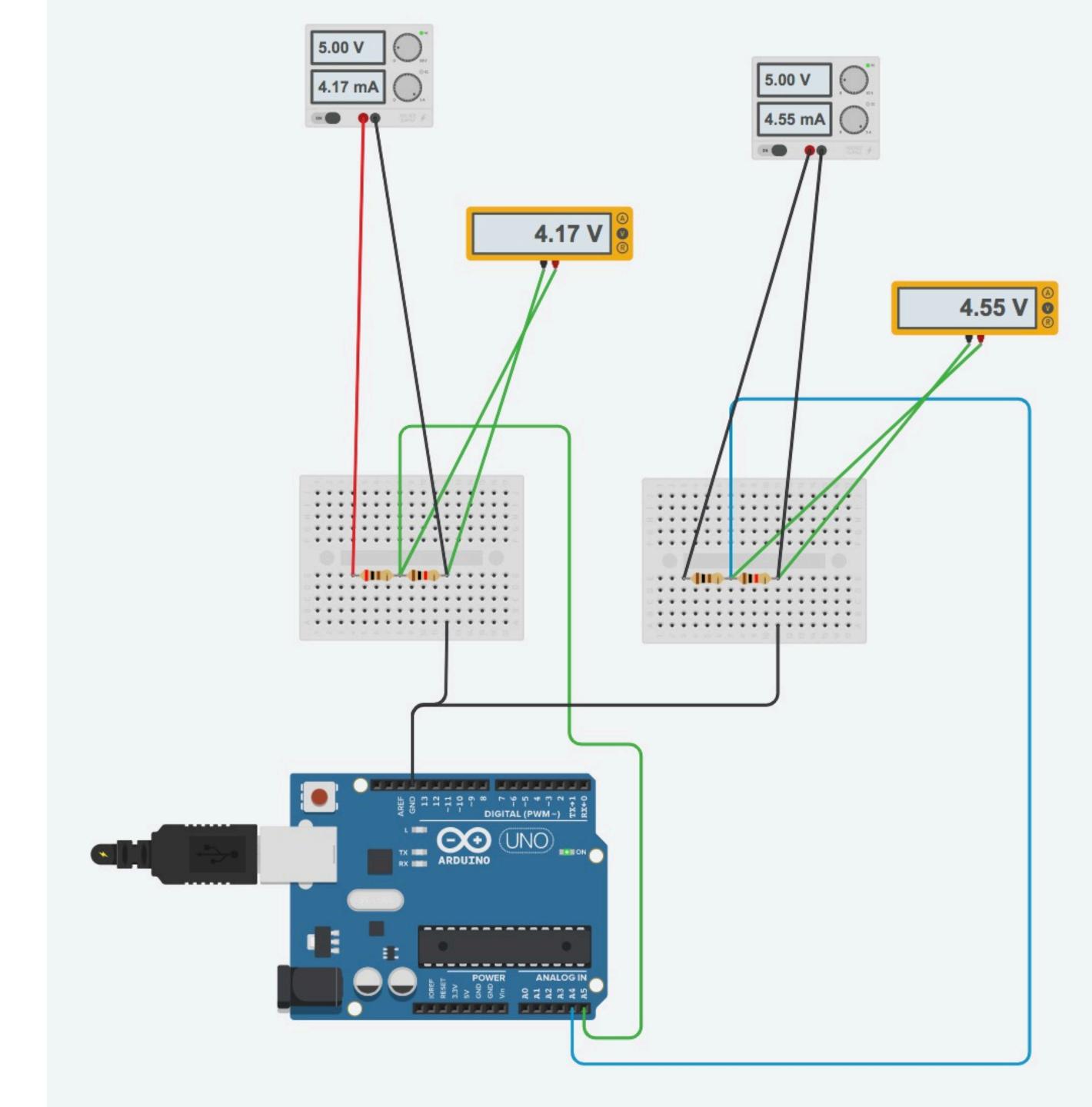

1° Protótipo

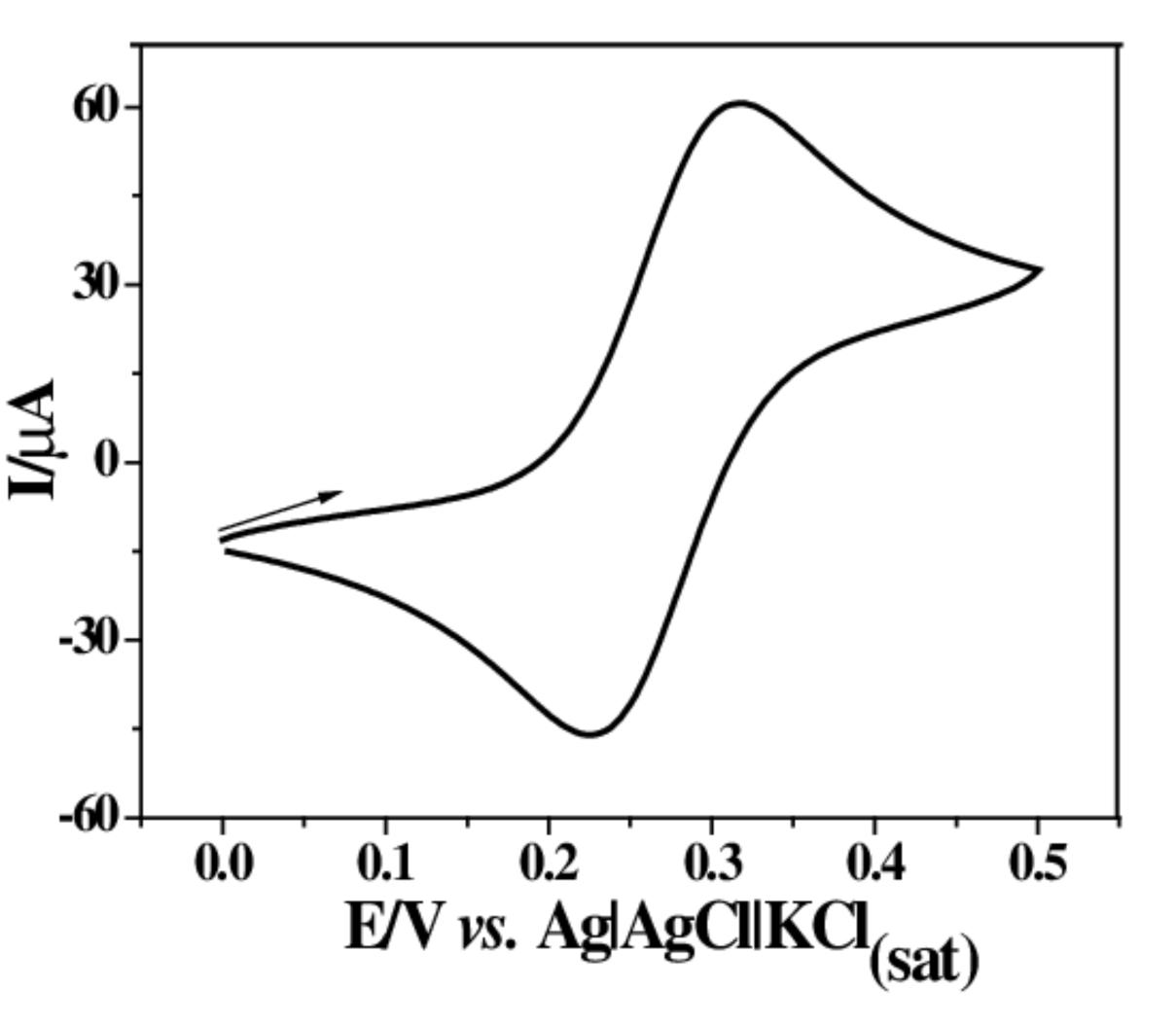- -Necessidade de Haver uma simulação do circuito;
- -Tinkercad;
- -Principio de que: Agua+Açúcar < Agua < Agua +Sal;
- -Divisor de Tensão.







Voltametria Cíclica

- -Correlação entre o aumento de tenção com o aumento de corrente;
- -Figura de Histerese.

Voltametria Cíclica no Arduino

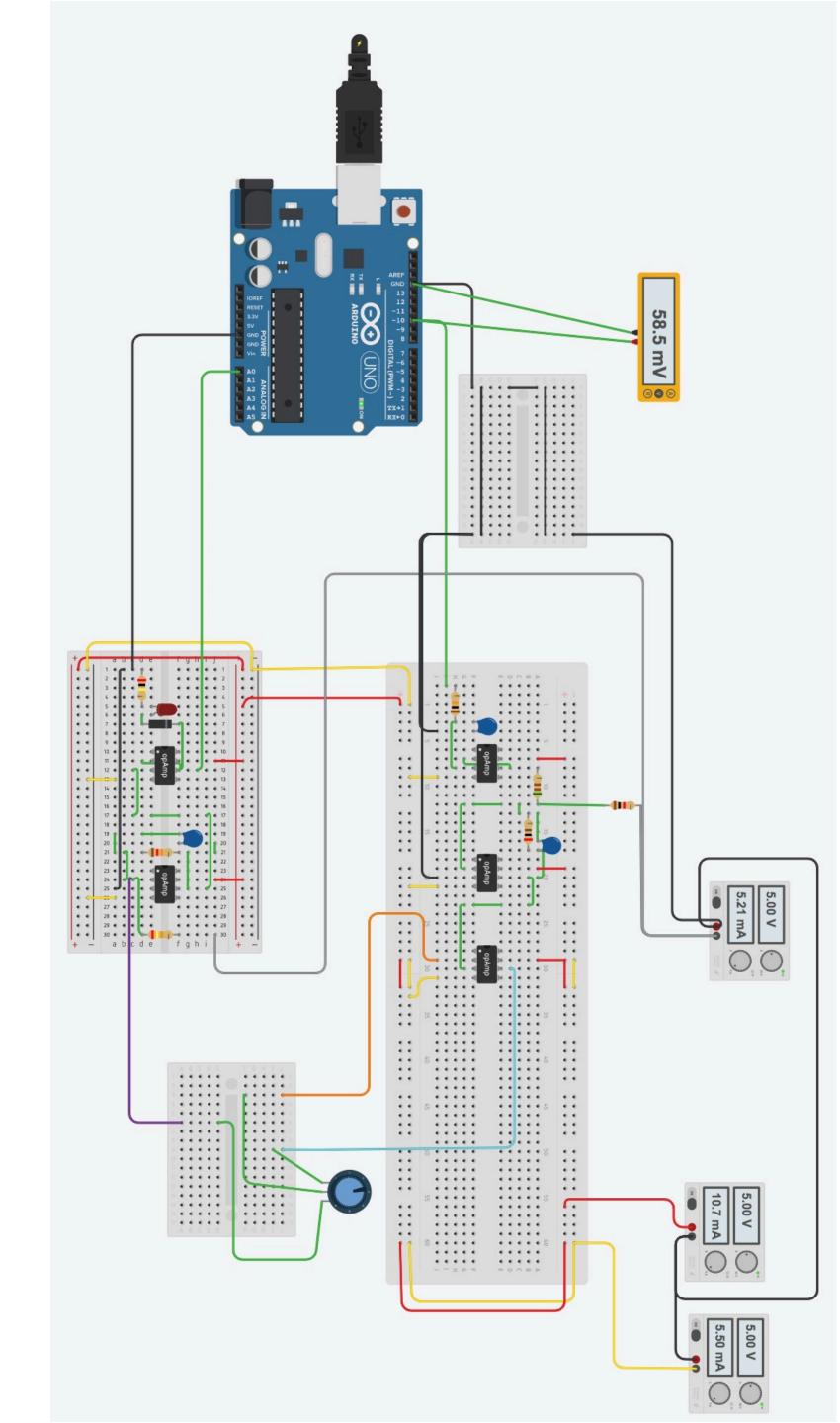- -Simulação no TinkerCad;
- -Simulação da mistura como um potenciômetro;
- -Impossibilidade da simulação completa dos Amplificador operacional.



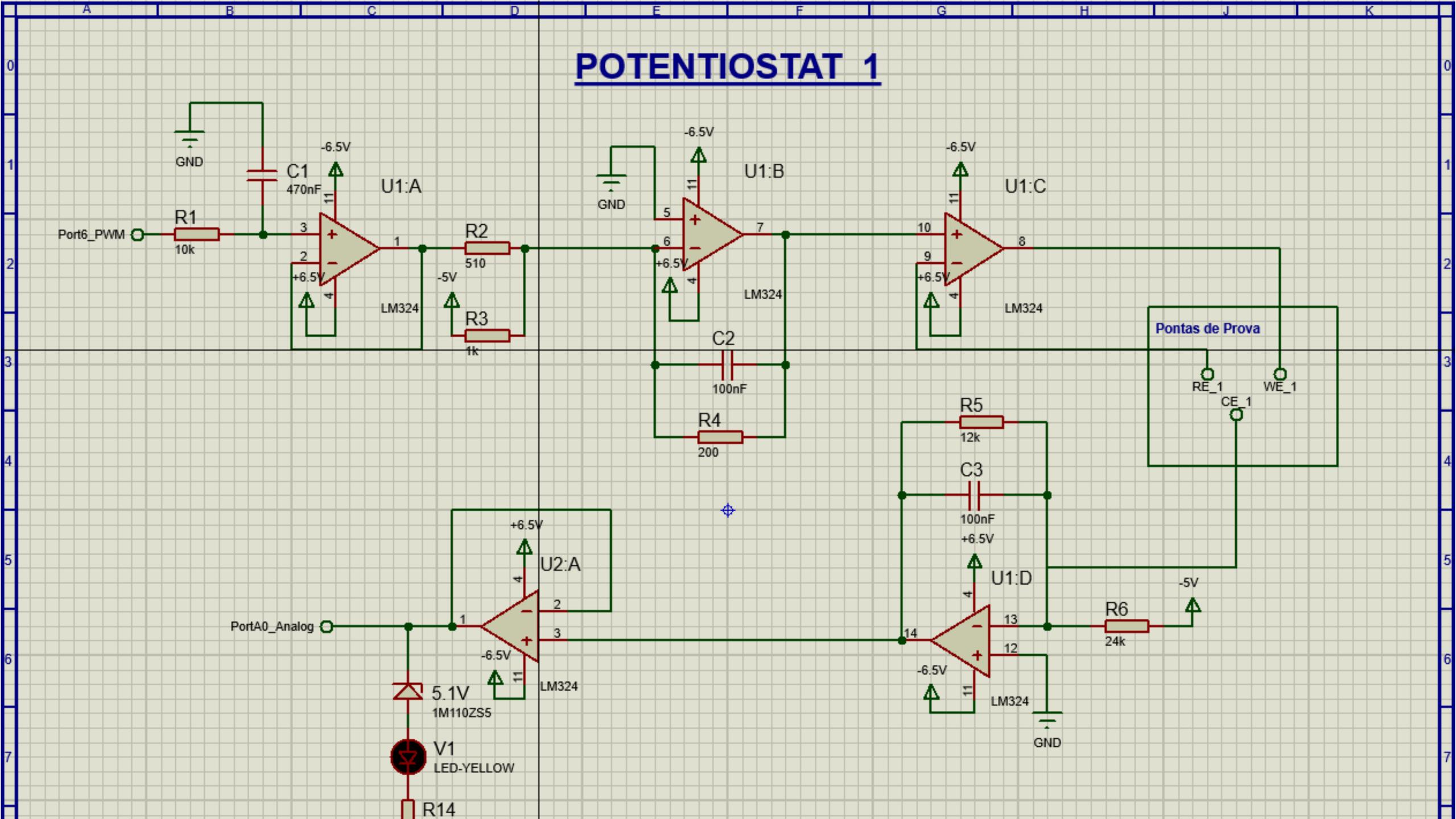

Principais partes do Código

```
void loop() {
 //Teste se um é maior q o outro:
 analogWrite(a,240);
 c = ((0.00195*(analogRead(ct))-1)*1000);
 analogWrite(a2,240);
 c2 = ((0.00195*(analogRead(ct2))-1)*1000);
 if(c > c2){
 //sal
 Serial.println("Sal");
 if(c == c2){
 //agua
 Serial.println("Agua");
 if(c < c2){
 //acucar
 Serial.println("Acucar");
```


Principais partes do Código


```
//Scanner aumentando a tensao
for(val = 0; val <= 255; val++){
  analogWrite(a,val); //val vai ser o valor de tensao q vai sair na porta a
  Serial.print(val*Potstep);
  delay(intervalos[pos]);
  c = ((0.00195*(analogRead(ct))-1)*1000); // Leitura de corrente em uA!!!
  Serial.print(c);
  // se o arquivo abrir, escreva:
  if (myFile) {
    Serial.println("Writing to file...");
   // Escrevendo:
   myFile.println(val*Potstep +";");
   myFile.print(c +";");
  // Se o arquivo n abrir, imprimir mensagem de erro:
  else {
    Serial.println("error ao abrir Resultados.CSV");
//Scanner diminuindo a tensao
for(val = 255; val >= 0; val--){
  analogWrite(a,val);
  Serial.print(val*Potstep);
  delay(intervalos[pos]);
  c = ((0.00195*(analogRead(ct))-1)*1000); // Leitura de corrente em uA!!!
  Serial.print(c);
  // se o arquivo abrir, escreva:
  if (myFile) {
    Serial.println("Writing to file...");
    // Escrevendo:
    myFile.println(val*Potstep +";");
```

Materiais Utilizados


| Componente | Quantidade Necessária |
|--------------------|-----------------------|
| Arduino Uno | 1 |
| Resistor 10k ohm | 2 |
| Resistor 510 ohm | 2 |
| Resistor 1k ohm | 2 |
| Resistor 200 ohm | 2 |
| Resistor 12kohm | 2 |
| Resistor 24k ohm | 2 |
| Resistor 200k ohm | 2 |
| Conector | 5 |
| Capacitor 470nF | 2 |
| Capacitor 100nF | 4 |
| Led | 2 |
| Modulo Sd | 1 |
| LM324 | 3 |
| Diodo Zener | 2 |
| Pontas de Prova | 6 |
| Placa de Circuitos | 1 |



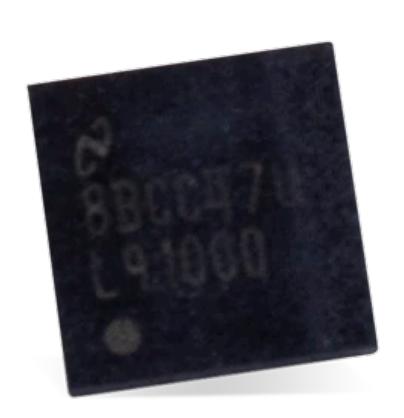

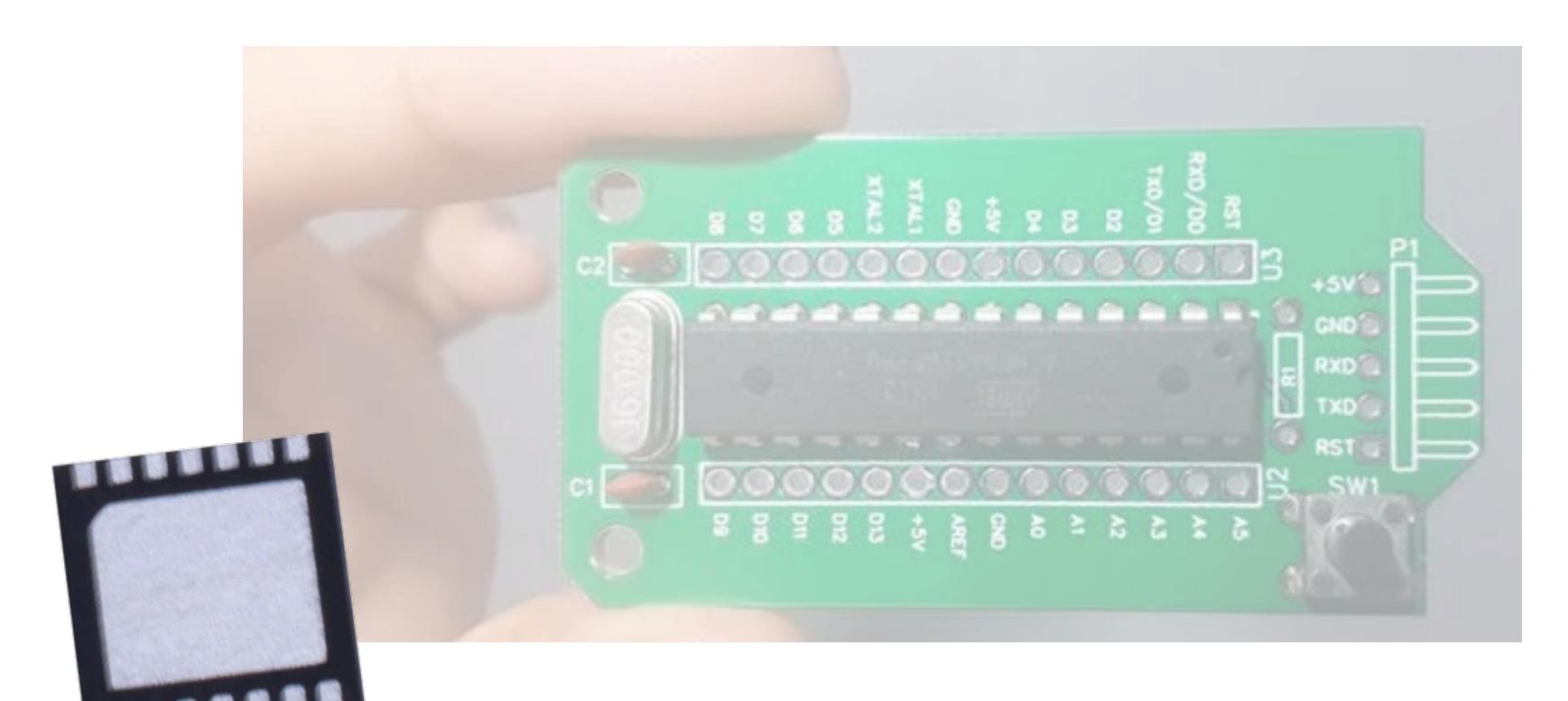

Projetos Futuros

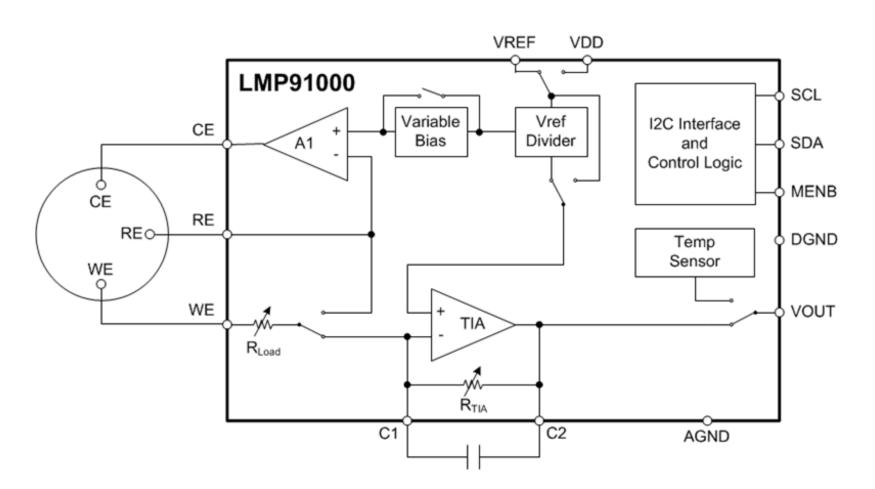

- -Arduino standalone;
- -Utilizar o LMP91000 (Existencia de Biblioteca).

Fontes

- -https://www.researchgate.net/publication/329705803_Building_an_Arduino_based_potentiostat_and_Instrumentation_for_Cyclic_Voltammetry
- -https://publiclab.org/wiki/potentiostat
- -https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jchemed.5b00961
- -https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/lmp91000/
- -https://www.ti.com/product/LMP91000#product-details##params
- -https://github.com/LinnesLab/LMP91000/blob/master/examples/CyclicVoltammetry/CyclicVoltammetry.ino
- -https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/lmp91000/
- -https://juami.org/wp-content/uploads/2018/12/JUAMI_potentiostat_supporting_information.pdf
- -https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.7b00361
- -https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.5b00961
- -https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acs.jchemed.5b00961/suppl_file/ed5b00961_si_001.pdf
- -https://www.youtube.com/watch?t=91&v=B0lrcvT2HRc&feature=youtu.be&ab_channel=TeachEngineering
- -https://www.youtube.com/watch?v=5Dp-XatLySM&ab_channel=HowToMechatronics

